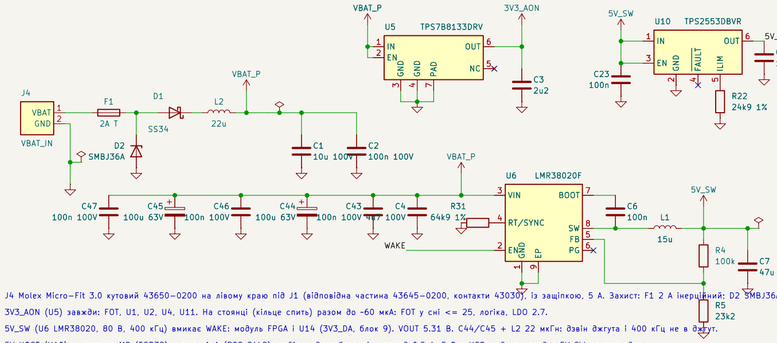
1. ЖИВЛЕННЯ J4 акумулятор –> 3V3_AON (завжди) і 5V_SW (за WAKE) –> 5V_HOST (M2)




J4 Molex Micro-Fit 3.0 кутовий 43650-0200 на лівому краю під J1 (відповідна частина 43645-0200, контакти 43030), із защіпкою, 5 А. Захист: F1 2 А інерційний; D2 SMBJ36A перед D1: мовчить при 36 В (ISO 16750-2 B), імпульси ISO 7637-2 тісне до ~50 В.

3V3_AON (U5) завжди: FOT, U1, U2, U4, U11. На стоянці (кільце спить) разом до ~60 мкА: FOT у сні <= 25, логіка, LDO 2.7.

5V_SW (U6 LMR38020, 80 В, 400 кГц) вмикає WAKE: модуль FPGA і U14 (3V3_DA, блок 9), VOUT 5.31 В, C44/C45 + L2 22 мкГн: дзвін джгута і 400 кГц не в фазі.

5V_HOST (U10): живлення M2 (ESP32), межа ~1 А (R22 24k9): радіо модуля бере піки понад 0.5 А; 5 В з USB модуля назад у 5V_SW не проходять.

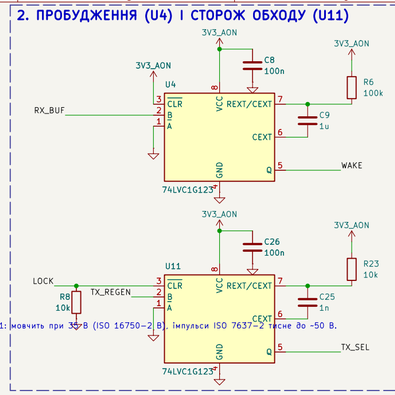
2. ПРОБУДЖЕННЯ (U4) і СТОРОЖ ОБХОДУ (U11)



U4: кожен фронт RX перезапускає ~0.1 с (R6 x C9). Кільце спить –> WAKE = 0 –> U6 вимк., FPGA без живлення. Полярність STATUS знати не треба.

U11: TX_SEL = 1, лише поки LOCK = 1 і фронти TX_REGEN є (R23 x C25 ~10 мкс: TX без фронтів довше – не MOST). TX став (такт, U9, FPGA) –> TX_SEL = 0: обхід. RB: FPGA не завантажена –> LOCK = 0 –> обхід.

8. ХОСТ M2 = ESP32-DevKitC-VIE

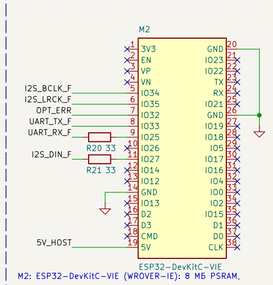

M2: ESP32-DevKitC-VIE (WROVER-IE): 8 MB PSRAM, антена IPEX (виносна, 2.4 ГГц), –40...85 °C.


Гніздо 2 x 1x19, крок 2.54, між рядами 25.40 мм.

5V_HOST –> 5V: USB модуля – через його діод.

UART 3 Мбод: IO33 <– UART_TX, IO25 –> UART_RX.

I2S slave: IO34/35 <– BCLK/LRCK, IO27 –> DIN; IO32 <– OPT_ERR

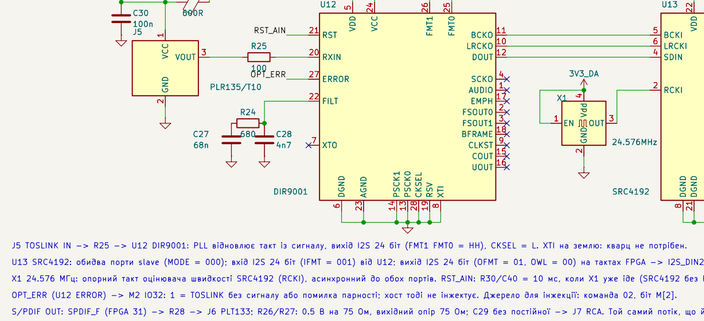3. КІЛЬЦЕ J1 = вхід і вихід MOST (обидва волокна); ретрансляція, завжди живлено



волокно ВІД попереднього вузла –> RX

волокно ДО наступного вузла <– TX

R3 13k7: RGAIN –> TXVCC (AN 5344).


FB1/FB2 + 100n + 10u: RX і TX окремо.

R7: RXD у 0, коли прийнач спить.

S = TX_SEL = 0: FPGA вимкнена, без захоплення або TX став –> прямий прохід RX –> TX.

S = 1 (LOCK і фронти TX, U11): TX = перегенерований сигнал з FPGA. Мережа нас не бачить.

4. РОЗВ'ЯЗКА FPGA, ТРИГЕР TX

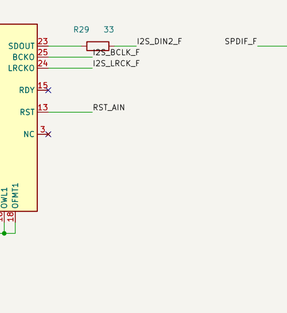


U3, U9 від 3V3_SW: коли FPGA вимкнена, вони (loff) не вантажать лінії.

U9: фронти TX на такті SI514 (RT_CLK).

Q –> U2 (TX_REGEN) і в FPGA (TX_FB).

5. FPGA Sipeed Tang Nano 20K

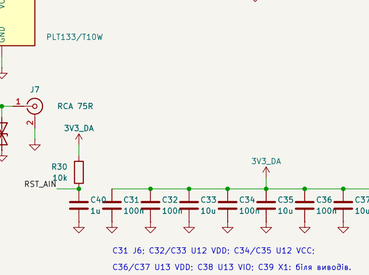

Контакти 1..20 / 21..40 згори вниз, від USB-C: назва = вивід GW2AR + що на ньому на платі (datasheet v1.3).

Кільце і SI514 – лише на виводах LCD (порожній роз'єм); S/PDIF на 31 (LCD_B3). HSPI, TF (80, 85), 54 (I2S_DIN вбудованого ЦАП); UART, MCLK, I2S, SD1, DIN2.

CLK_1024 (SI514) –> 77 (GCLKT_1). TX_FB –> 25 через IDES8 (1.26 нс); він займає пару, тому 26 не підключено.

D3: USB і 5V_SW разом не з'єднуються: U6 дає 5.3 В, на модулі ~5.0 В.

6. ТАКТ ПЕРЕГЕНЕРАЦІЇ SI514 = 1024 x FS кільця (45.16 / 49.15 МГц), крутить FPGA


U7 SI514: будь-який з полиці з 3.3 В CMOS – у номері після 514 літера C, M або N. Під U7 три посадкові місця (5x7, 3.2x5, 2.5x3.2): паяти одне.

CLK+ –> FPGA (clk_r = 1024 Fs) і через R15 на U9: фронти TX стоять на такті SI514, а не на виході FPGA. CLK– не потрібен.

FPGA сама знаходить I2C адресу SI514 (перебирає 0x08..0x77) і крутить M (dpll.v): затримка TX_FB відносно RX_IN до 1.26 нс, крок 0.026 ppb.

На старті центрування (FCAL, до 10 мс): вихід SI514 тоді у високому імпедансі, R14 і R17 тримають лінії в 0. U8: окремий LDO з 5V_SW.

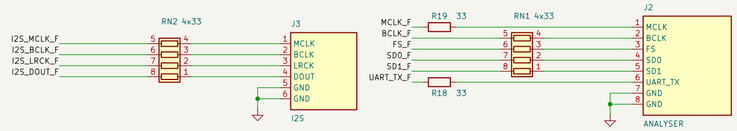7. ВИХОДИ J2: аналізатор (MCLK, 2 x TDM8, UART_TX); J3: стерео I2S для ЦАП / DSP



J2 SDO/SD1: байти кадру 0..31 / 32..63, кадр TDM = кадр MOST.

J2 UART_TX: сирі керувальні блоки (ті самі, що читає M2).


J3: I2S, BCLK 64 Fs, слоти 32 біт, 24 біт з регулюваннями ГУ; те саме S/PDIF – J6, J7 (блок 9).

Входів на J2 і J3 немає: хост один – M2 (блок 8).

RN1, RN2, R18..R21 (33 Ом) – біля виводів FPGA.

MCLK на J2 і J3 – з окремих виводів FPGA, без відгалуження.

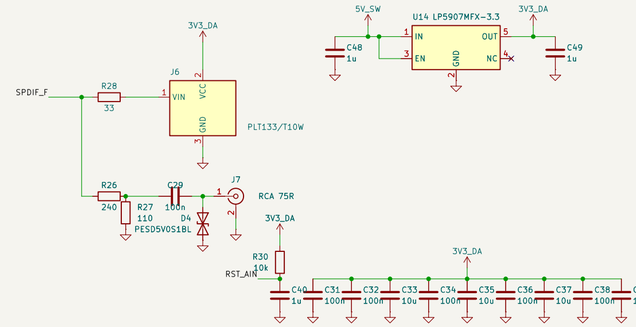9. ЦИФРОВЕ АУДІО J5 TOSLINK IN –> U12 DIR9001 –> U13 SRC4192 –> I2S_DIN2_F; SPDIF_F –> J6 TOSLINK OUT і J7 коаксіал



J5 TOSLINK IN –> R25 –> U12 DIR9001: PLL відновлює такт із сигналу, вихід I2S 24 біт (FMT1 FMT0 = HH), CKSEL = L. XTI на землю: кварц не потрібен.

U13 SRC4192: обидва порти slave (MODE = 000): вхід I2S 24 біт (IFMT = 001) від U12; вихід I2S 24 біт (OFMT = 01, OWL = 00) на тактах FPGA –> I2S_DIN2_F.

X1 24.576 МГц: опорний такт оцінювача швидкості SRC4192 (RCKI), асинхронний до обох портів. RST_AIN: R30/C40 = 10 мс, коли X1 уже іде (SRC4192 без POR).

OPT_ERR (U12 ERROR) –> M2 IO32: 1 = TOSLINK без сигналу або помилка парності; хост тоді не інжектує. Джерело для інжекції: команда 02, біт M[2].


S/PDIF OUT: SPDIF_F (FPGA 31) –> R28 –> J6 PLT133; R26/R27: 0.5 В на 75 Ом, вихідний опір 75 Ом; C29 без постійної –> J7 RCA. Той самий потік, що й на J3.

U14 LP5907: 3V3_DA (250 мА) для блоку 9 від 5V_SW, не з LDO модуля. J7 пай 3 (тонкий штир поза віссю): функції в кресленні BKL нема, зміряти на зразку.

C31 J6: C32/C33 U12 VDD; C34/C35 U12 VCC;

C36/C37 U13 VDD; C38 U13 VIO; C39 X1: біля виводів.

10. ТЕСТОВІ ТОЧКИ (стенд)

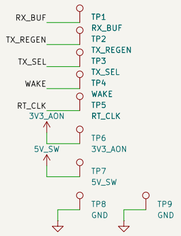

Під щуп на стенді (обхід –> регенерація –> ін'єкція): RX_BUF за U1, TX_REGEN з U9, TX_SEL (обхід чи регенерація), WAKE, такт SI514 на U9 (RT_CLK), шини і земля. Виводи FPGA – на M1.

Repeater with regeneration and a bypass watchdog: FPGA; ESP32 host; TDM, UART, I2S out; S/PDIF in
Generated by listener_hw/gen_listener.py

Sheet: /
File: most_listener.kicad_sch

Title: MOST25 to AUDIO: listener board

Size: A2	Date: 2026-09-26	Rev: 0.2
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1